



Élément de module : Architecture des ordinateurs



Enseigné par:

- **CHERIF Walid**

Année universitaire 2023/2024





Chapitre 3:

3.2 - Les circuits logiques combinatoires




Définition

Circuits Combinatoire :

Famille de circuits logiques dont les sorties dépendent uniquement des entrées:

$$S_i = f(E_1, E_2, \dots, E_n)$$

 

Exemple:

Unité arithmétique et logique



Exemples de circuits combinatoires

- Multiplexeur / Démultiplexeur
- Encodeur / Décodeur
- Additionneur
- Soustracteur
- Comparateur
- Circuit de contrôle de parité
- Unité arithmétique et logique



Multiplexage/Démultiplexage

Pour transmettre sur une seule ligne des informations en provenance de plusieurs sources possibles à destination de plusieurs cibles :



Le multiplexeur permet de sélectionner une information (1 bit) parmi 2^n valeurs en entrée.

Il permet de faire passer une information dans l'une des sorties selon les valeurs des entrées de commandes.



Multiplexeur $2^n \times n$


Entrées :

2^n lignes d'entrée (données) : D_0, \dots, D_{2^n-1}

n lignes de sélection : a, b, c, \dots

Sortie :

Une seule sortie S

 

Rôle :

Aiguiller la valeur de l'une des 2^n lignes d'entrée vers la sortie S .
La ligne d'entrée choisie est désignée grâce aux bits de sélection.



Exemple: Multiplexeur 8×3



L'expression logique de la fonction

a	b	c	S
0	0	0	D_0
0	0	1	D_1
0	1	0	D_2
0	1	1	D_3
1	0	0	D_4
1	0	1	D_5
1	1	0	D_6
1	1	1	D_7



Schéma de câblage:

Multiplexeur 8 × 3

 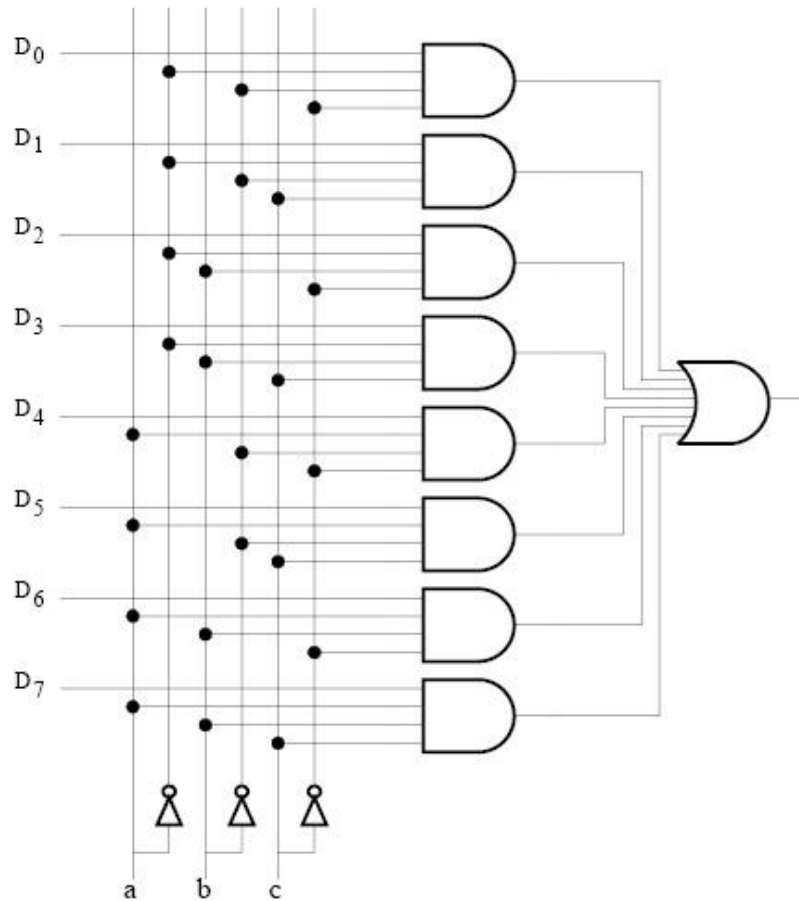




Exemple d'application du Multiplexeur 8 × 3

La fonction majoritaire

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>S</i>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

 



Démultiplexeur $2^n \times n$


Entrées :

une ligne d'entrée (donnée) : I

n lignes de sélection : C_0, \dots, C_{2^n-1}

Sortie :

 2^n lignes de sortie: S_0, \dots, S_{2^n-1}



Rôle :

Aiguiller l'entrée E vers l'une des 2^n lignes de sortie.

La ligne de sortie est désignée grâce aux bits de sélection..



Exemple: Démultiplexeur 8×3


Table de vérité

Expressions logiques des S_i


a	b	c	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7
0	0	0	E	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	E	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	E	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	E	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	E	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	E	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	E	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	E



Schéma de câblage:

 

Démultiplexeur 8 × 3

 




Exemple d'application du Démultiplexeur 8 × 3

La fonction majoritaire avec un démultiplexeur

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>S</i>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

 





Décodage

l'opération de décodage permet d'identifier un objet parmi N à partir d'un code qui l'identifie de façon unique

 Exemple : 8 instructions codées sur 3 bits



 utilisé dans les unités de contrôle des CPU






Décodeur $2^n \times n$

Entrées :

n lignes de sélection : a, b, c, \dots

Sortie :

 2^n lignes de sortie : S_0, \dots, S_{2^n-1}



Rôle :

Sélectionner (mettre à 1) l'une des 2^n lignes de sortie.
La ligne de sortie est codée par les bits de sélection.





Exemple: Décodeur 8×3

a	b	c	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1



Schéma de câblage:

Décodeur 8 × 3

  

Démultiplexeur avec $E=1$.



Encodage

Opération inverse du décodage

Entrées :

2^n lignes d'entrée (données): D_0, \dots, D_{2^n-1}

Sortie :


n lignes en sortie S

Rôle :

lorsque une des lignes est activée en entrée, l'encodeur fournit en sortie un mot de n bits correspondant au codage de l'information identifiée par la ligne d'entrée.



Additionneur binaire: principe

 

nombre A
nombre B
résultat S
retenue C

Addition de 2 bits en base 2

$$0 + 0 = 00$$

$$0 + 1 = 01$$

$$1 + 0 = 01$$

$$1 + 1 = 10$$

Deux bits pour coder l'addition

Avec prise en compte de la retenue



½ Additionneur (half Adder):

Entrées :

les deux bits à additionner a et b

Sortie :

la somme $S = a + b$

la retenue C

Rôle : Additionner a et b en conservant la retenue



½ Additionneur (half Adder):


le circuit logique

a	b	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Logigramme :

$$S = a \oplus b$$

$$C = ab$$

 



Additionneur complet:

Entrées :

les deux bits à additionner a et b

La retenue d'entrée C_{in}

Sortie :

la somme S

la retenue C_{out}

Rôle :

Additionner a et b en prenant en compte la retenue d'entrée C_{in} et en conservant la retenue de sortie C_{out}




Additionneur 1bit : circuit logique

a	b	C_{in}	S	C_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


$$S = a \oplus b \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = (a \oplus b)C_{in} + ab$$

 




Additionneur 1bit = 2 demi-additionneurs

 

≡

 



Additionneur complet sur 4 bit

Rôle :

Additionner deux nombres binaires A et B de 4 bits chacun en tenant compte de la retenue entrante

Entrées :

les deux nombres a additionner a et b

$A = a_3a_2a_1a_0$

$B = b_3b_2b_1b_0$

Sortie :

la somme $S = A+B$ (sur 4 bit)

la retenue C



Additionneur complet sur 4 bit

9 entrées et 5 sorties


Table de vérité de taille ($2^9 \times 5$) !

Existe t-il une solution plus efficace et plus simple pour concevoir ce circuit ?



Additionneur parallèle à propagation de retenue

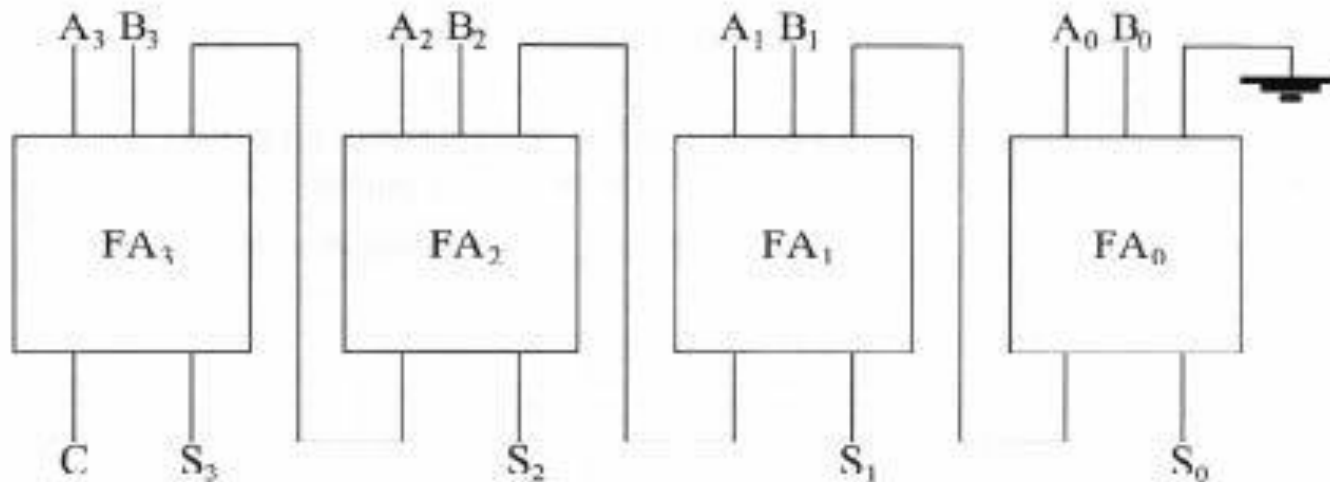Il est possible de chaîner plusieurs additionneurs un bit pour en fabriquer un capable de traiter des mots de longueurs arbitraires



Quatre additionneurs 1 bit chaînés pour former un additionneur 4 bits



Unité arithmétique et logique

Entrées :

A et B : les variables

F_0 et F_1 : bits de choix du signal d'activation

C_{in} : retenue entrante

(optionnel) EN A et EN B : bits inhibiteurs de A et B

(optionnel) INV A : pour obtenir \bar{A}

Sortie :

S : résultat de l'opération

C_{out} : retenue de sortie


Rôle :

Faire l'une des 4 opérations (ou des variantes) :

A ET B, A OU B, , $A + B + C_{in}$,

en fonction des bits d'activation choisis.

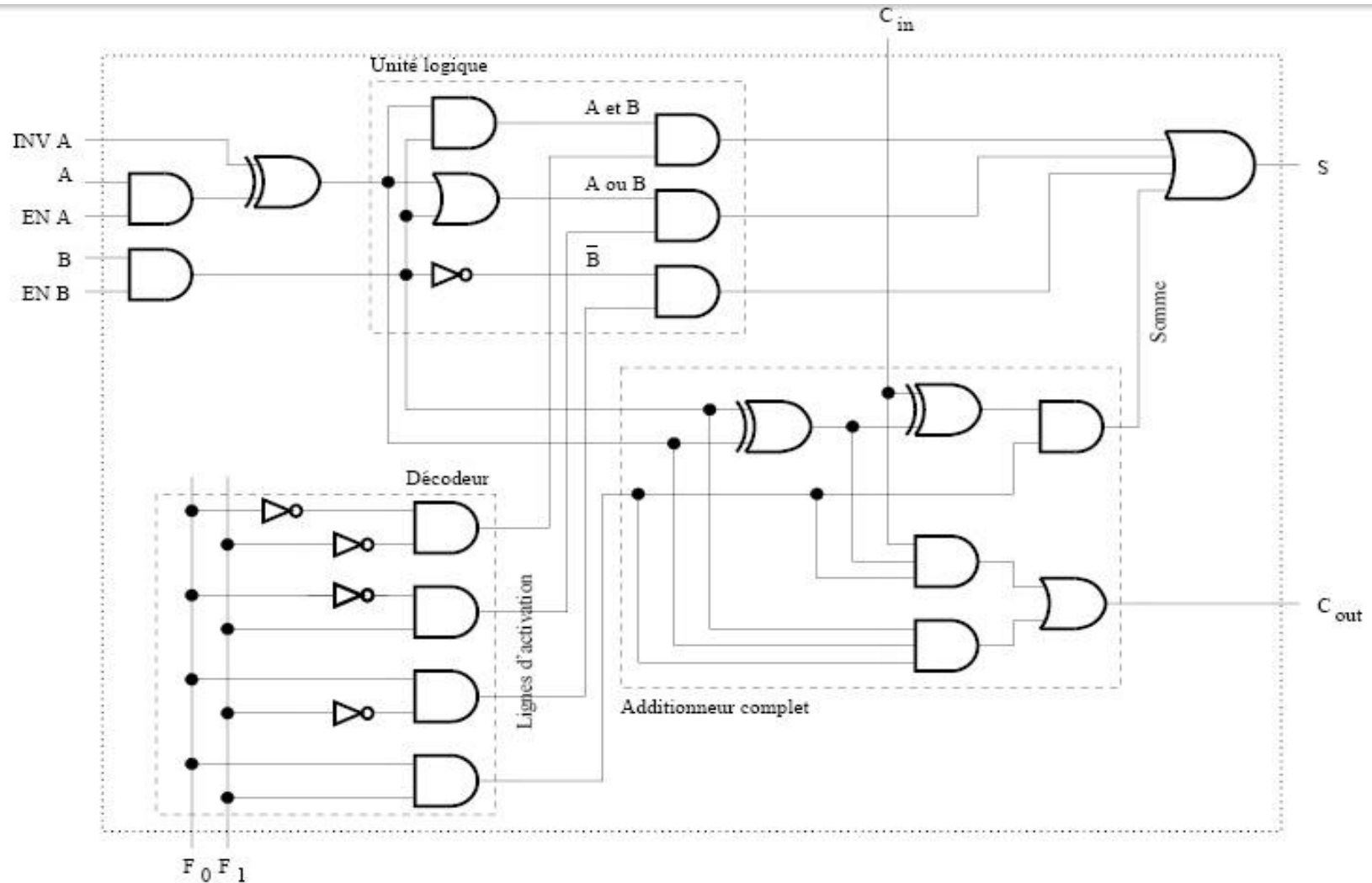Elément de module : Architecture des ordinateurs





UAL - résumé des fonctions :

F_0	F_1	$EN A$	$EN B$	$INV A$	C_{in}	fonction
0	0	1	1	0	0	$A \text{ ET } B$
0	1	1	1	0	0	$A \text{ OU } B$
0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	B
0	1	1	0	0	0	A
0	1	1	0	1	0	\overline{A}
1	0	1	1	0	0	\overline{B}
1	1	1	1	0	0	$A + B$
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	-1
1	1	0	1	0	1	$B + 1$
1	1	0	1	1	0	$B - 1$
1	1	1	0	0	1	$A + 1$
1	1	1	0	1	1	$-A$
1	1	1	1	0	1	$A + B + 1$
1	1	1	1	1	1	$B - A$




UAL - 4 bits :

Pour 2 bits d'entrée, l'UAL est un circuit qui a peut d'intérêt...

Mais, en connectant judicieusement les retenues de n UAL, on obtient une UAL n bits, telle que :

- Les opérations logiques sont des opérations bit à bit
- Les opérations arithmétiques sont effectuées sur des entiers en complément à 2 sur n bits.

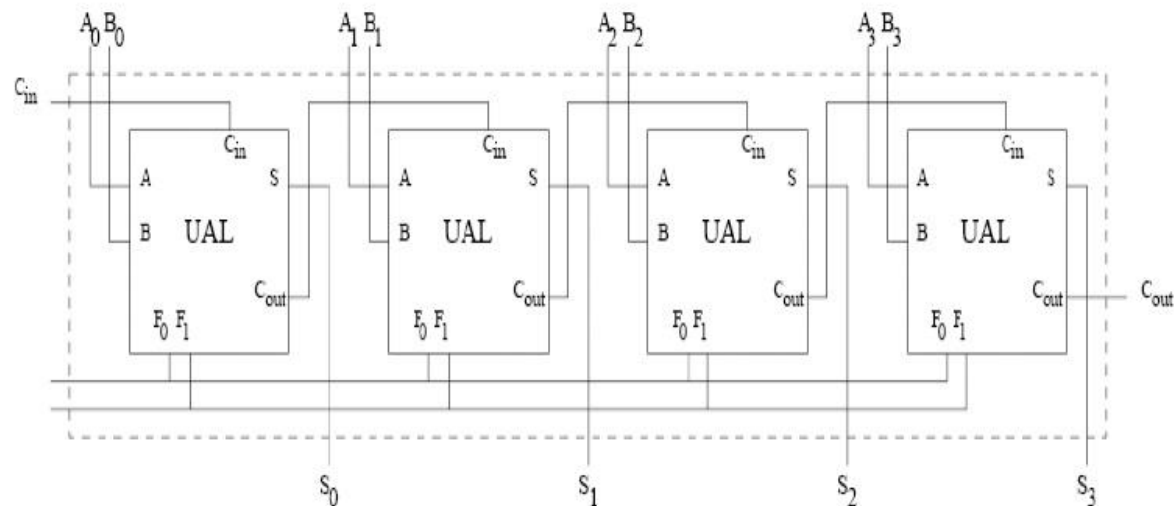



Exercice 01

En utilisant la méthode des tableaux de Karnaugh, donner l'expression simplifiée de la fonction logique F de 4 variables définie par la table de vérité suivante :

x	y	z	t	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0



Exercice 02

En utilisant les propriétés du codage des entiers relatifs en complément à deux et le mode de calcul du complément à deux,

Proposer un circuit pouvant réaliser la soustraction sur n bits à partir d'un additionneur n bits.

- Proposer un circuit utilisant un unique additionneur n bits qui peut réaliser soit l'addition soit la soustraction sur n bits suivant la valeur d'une nouvelle entrée : OP .

Par exemple : si OP vaut 0 le circuit réalise $A + B$ et si OP vaut 1, c'est la soustraction $A - B$ qui est effectuée.